



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL  
FACULTAD REGIONAL DE CÓRDOBA

**Trabajo Práctico De Laboratorio N°2**  
**Control de ángulo de conducción de un SCR**

Alassia, Francisco	60861
Amaya, Matías	68284
Lamas, Matías	65536
Navarro, Facundo	63809
Veron, Misael	62628

Curso: 5r2  
Grupo N°11

**Electrónica de Potencia**

Docentes:  
Ing. Oros  
Ing. Rabinovich

16 de abril de 2019

# Índice

<b>1. Introducción</b>	<b>2</b>
1.1. Funcionamiento . . . . .	2
<b>2. Desarrollo</b>	<b>3</b>
2.1. Cálculos . . . . .	3
2.1.1. Cálculos de $R_3$ , $R_4$ y $V_Z$ . . . . .	4
2.1.2. Cálculo de $R_5$ , $R_1$ y $C_1$ . . . . .	5

# 1. Introducción

Diseñar y construir un circuito para el control del ángulo de conducción de un SCR mediante el método escalón-rampa coseno. La tensión en la carga debe ser controlada por una señal de reverencia  $V_{ref}$ , que variará entre 0 y 10 V.

## 1.1. Funcionamiento

La figura 1 al circuito de control del ángulo de conducción de onda completa de un SCR con disparo por UJT. El circuito del método escalón-rampa coseno de la figura 2, deriva del circuito anterior con el agregado de algunas variantes que permite mayor linealidad entre la tensión de referencia y la tensión en la carga.

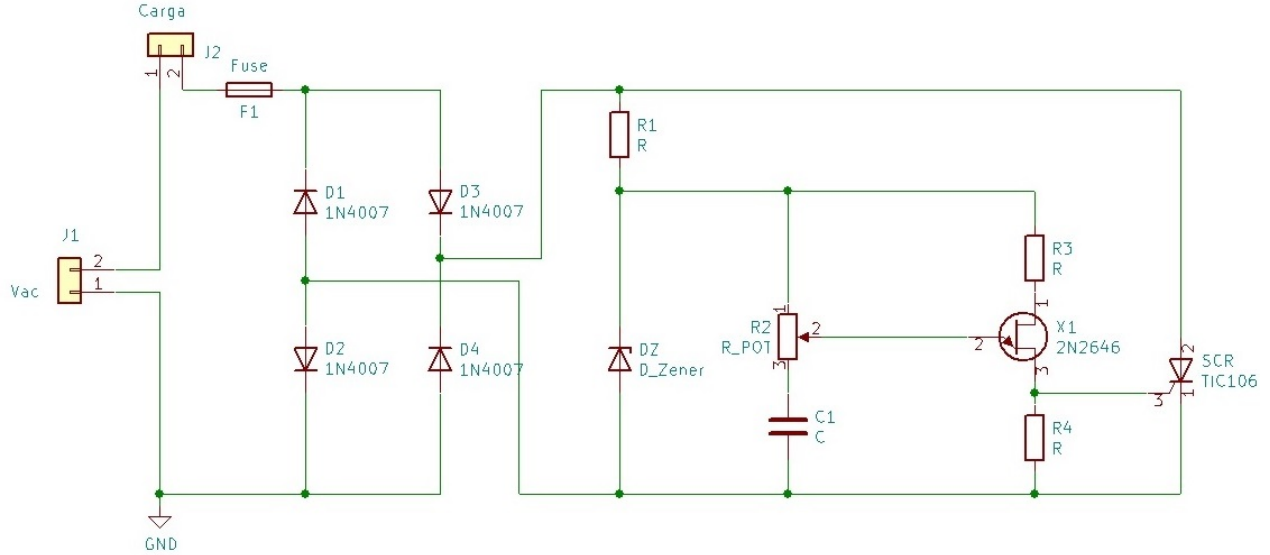


Figura 1: Control de ángulo de conducción de un SCR por un UJT

Cuando  $V_{C1}$  se iguala a la tensión  $V_P$  (disparo del unijuntura), éste se dispara y genera un impulso de corriente entre sus bases que, a su vez produce el disparo del SCR.

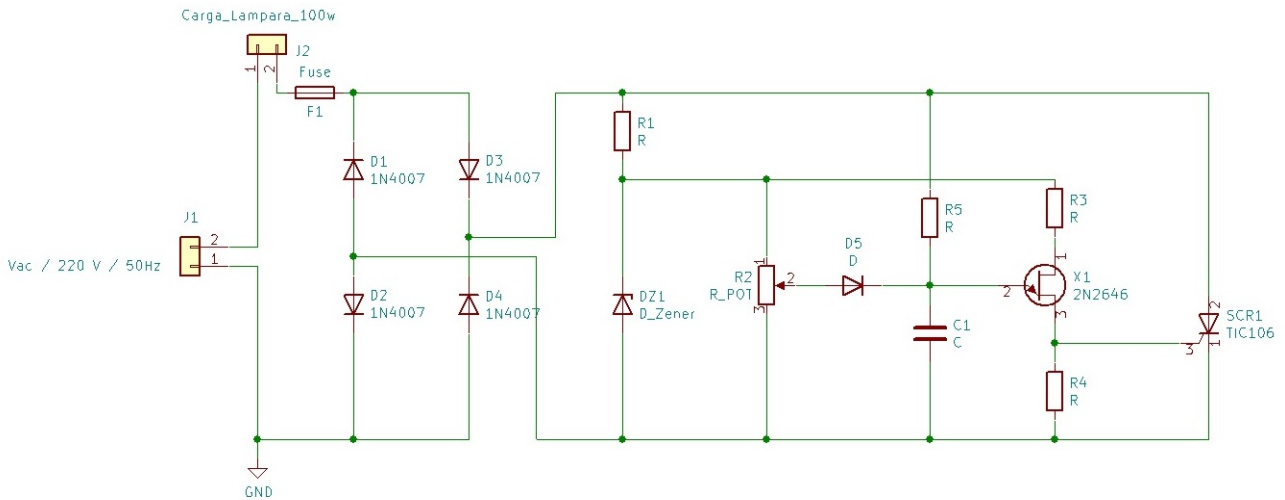


Figura 2: Circuito escalón-rampa coseno

El método escalón-rampa consiste en cargar el capacitor con un escalón inicial de amplitud variable (malla  $R_2 - D_5 - C_1$ ) y luego con una rampa de pendiente fija (rama  $R_5 - C_1$ ). El capacitor se carga inicialmente a través de la resistencia del potenciómetro  $R_2$  y del diodo  $D_5$ . Una vez cargado con el escalón inicial, el diodo deja de conducir y el capacitor pasa a cargarse con la tensión rectificada de la línea a través de  $R_5$  hasta que  $V_{C1}$  se iguala a la tensión  $V_P$  produciendo el disparo del UJT.

La malla  $R_2 - D_5 - C_1$  se define como constante de tiempo  $\tau_1$  y la rama  $R_5 - C_1$  como  $\tau_2$ , siendo el valor de la misma mucho mayor que  $\tau_1$  de forma que la tensión en el capacitor forme una rampa. El valor de esta constante  $\tau_2$  debe satisfacer el caso de que el escalón inicial sea nulo (el potenciómetro en su extremo inferior), para que la tensión en el capacitor llegue a la tensión de disparo (10V) en un semiciclo de la tensión de entrada.

Si se modifica la rampa de forma que su crecimiento no sea lineal, sino cosenoidal, se logra que la tensión de referencia  $V_C$  (tensión instantánea en el capacitor) y la tensión aplicada en la carga  $V_L$ , sea prácticamente lineal.

El puente de diodos  $D_1-D_4$ , son los encargados de rectificar la tensión de línea para el correcto funcionamiento del SCR.  $R_1$  limita la corriente que circula por el diodo zener.

## 2. Desarrollo

Para el diseño, los dispositivos elegidos son los siguientes:

- SCR : TIC 106
- UJT : 2N2646
- Zener: 1N4745
- Diodo: 1N4007

### 2.1. Cálculos

Por consigna, debe efectuarse para una carga resistiva de 220  $V_{RMS}$  y 1  $kW$ , entonces

$$I_L = \frac{P_L}{V_L}$$

$$I_L = \frac{1000 \text{ W}}{220 \text{ V}_{RMS}}$$

$$I_L = 4,54 \text{ A}_{RMS}$$

De la hoja de datos del SCR, se tiene:

- $V_{DRM} = 400 \text{ V}$
- $I_T = 5 \text{ A}$  a  $80^\circ\text{C}$
- $I_{GT} = 200 \mu\text{A}$
- $V_{GT} = 1,2 \text{ V}$

Para garantizar que el disparo se encuentre siempre dentro de la zona de disparo seguro, se establece:

$$I_G = 5 * I_{GT}$$

$$I_G = 1 \text{ mA}$$

De la hoja de datos del UJT, se tiene:

- $\eta = 0,75$
- $R_{BB(off)} = 7 \text{ k}\Omega$
- $R_{BB(on)} = 600 \text{ k}\Omega$

Los valores de las resistencias de las bases son, por la relación:

$$\eta = \frac{R_{BB1}}{R_{BB(off)}}$$

$$\eta = \frac{R_{BB1}}{R_{BB1} + R_{BB2}}$$

entonces,

$$R_{BB1} = 5250 \Omega ; R_{BB2} = 1750 \Omega$$

### 2.1.1. Cálculos de $R_3$ , $R_4$ y $V_Z$

En la figura 3 se muestra el circuito equivalente con el agregado de las resistencias que procederemos a calcular como así también la curva característica del UJT. La corriente que debe circular entre la base 2 y la base 1 debe ser

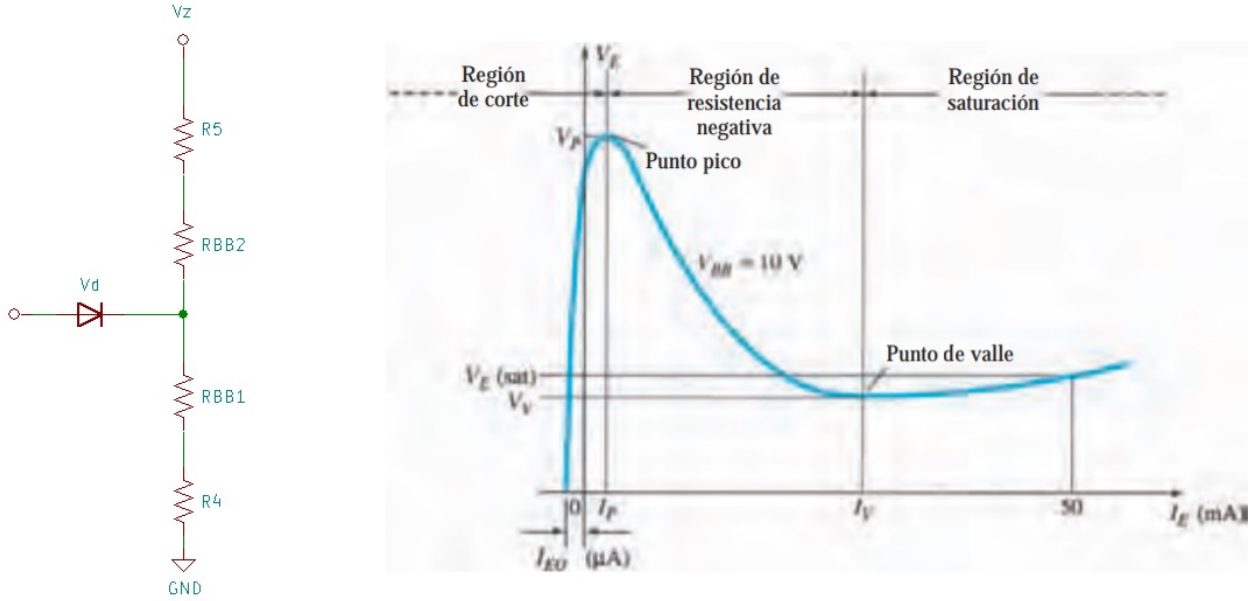


Figura 3: Circuito equivalente y curva característica

mucho mayor que la requerida por el SCR,

$$I_{B2B1(on)} = 15 I_G$$

La tensión en  $R_4$ , debe ser la necesaria para el disparo del SCR y la corriente en la resistencia será la diferencia entre  $I_{B2B1(on)}$  e  $I_G$

$$V_{GT} = R_4 * (I_{B2B1(on)} - I_G)$$

$$V_{GT} \approx 82 \Omega$$

Por otro lado,  $V_P$  por consigna debe ser 10 V, entonces

$$V_{E(off)} < 10 V ; V_{E(on)} > 10 V$$

Cuando el UJT no está disparado, la tensión entre  $R_{BB1}$  y  $R_4$  debe ser

$$V_{E(off)} = V_D + \eta V_{B2B1} + V_{R4}$$

$$V_{E(off)} = V_D + V_{B1R4}$$

quedando

$$V_{B1RA} = 9,5 V$$

y la corriente

$$I_{B2B1(off)} = \frac{V_{B1RA}}{R_{BB1} + R_4} = 1,782 mA$$

La tensión en la base 2 es

$$V_{B2} = I_{B2B1(off)}(R_{BB} + R_4) = 12,62 V$$

y en  $R_3$

$$I_{B2B1(off)} * R_3 = V_Z - V_{B2} \quad (1)$$

Por otro lado, cuando el UJT es disparado la resistencia  $R_{BB}$  desciende a  $600\ \Omega$  entonces

$$\begin{aligned} V_Z &= V_{R3} + V_{B2B1} + V_{R4} \\ V_Z &= I_{B2B1(on)}(R_3 + R_{BB} + R_4) \end{aligned} \quad (2)$$

De lo anterior, se puede formar un sistema de ecuaciones entre las ecuaciones 1 y 2, se obtiene

$$R_3 = 180 \, \Omega$$

$$V_Z \approx 13 \text{ V}$$

### 2.1.2. Cálculo de $R_5$ , $R_1$ y $C_1$

Como se definió al principio  $\tau_1$  corresponde a  $R_2C_1$  y  $\tau_2$  a  $R_5C_1$ . Se forzará a que el capacitor se encuentre completamente cargado a su valor final luego de un tiempo 20 veces menor al semiciclo de la tensión de red

$$\tau_1 = \frac{10 \text{ ms}}{20} = 500 \mu s$$

Si se elige  $C_1 = 100nF$  entonces

$$R_2 = \frac{500 \mu s}{100 nF} = 5 k\Omega$$

Suponiendo el caso en el que la tensión del escalón es de  $0\text{ V}$ , el capacitor deberá cargarse al valor de  $10\text{ V}$  a través de  $R_5$  en un tiempo de  $10\text{ ms}$ . Suponiendo una señal cuadrada en lugar de una senoidal y la amplitud aplicada a la resistencia  $R_1$  de  $V_{AC_P} = 311\text{ V}$ , se tiene

$$C_1 R_5 = \frac{V_{ACpico}}{V_{Cmax}} * 10 \text{ ms}$$

quedando

$$R_5 = 3,1 \text{ } M\Omega$$

## 2.2. Circuito Final

Se termina presentando el esquemático final con el agregado de los valores de los componentes, además se aclara que se agrega dos potenciómetros de tipo trimmer con el fin de calibrar el circuito ante variaciones de los valores de los componentes.

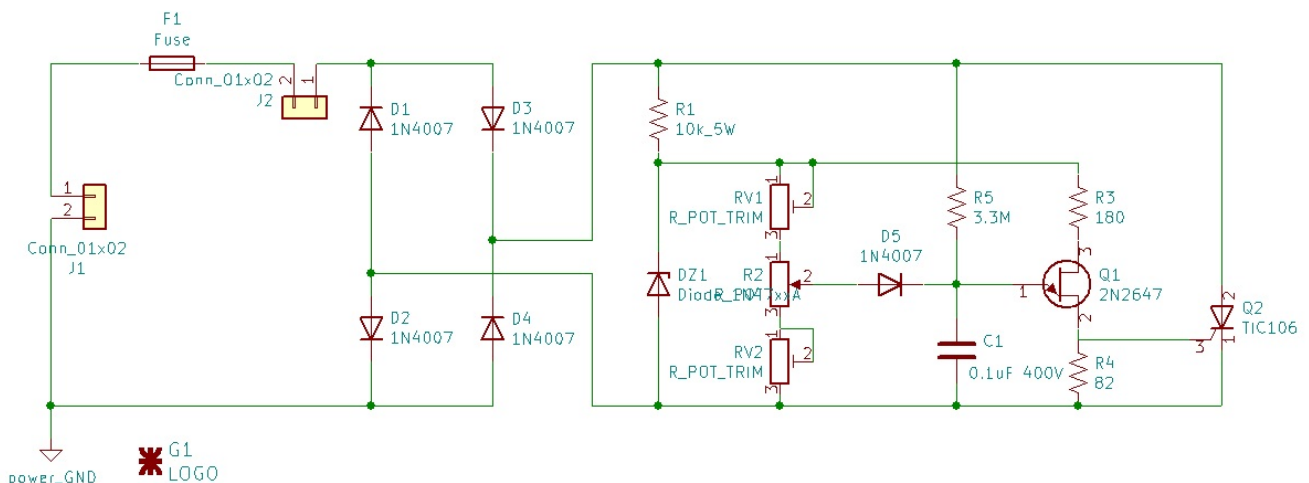


Figura 4: Circuito final